

EDA技术实用教程

第11章

16位CPU创新设计

11.1 KX9016的结构与特色

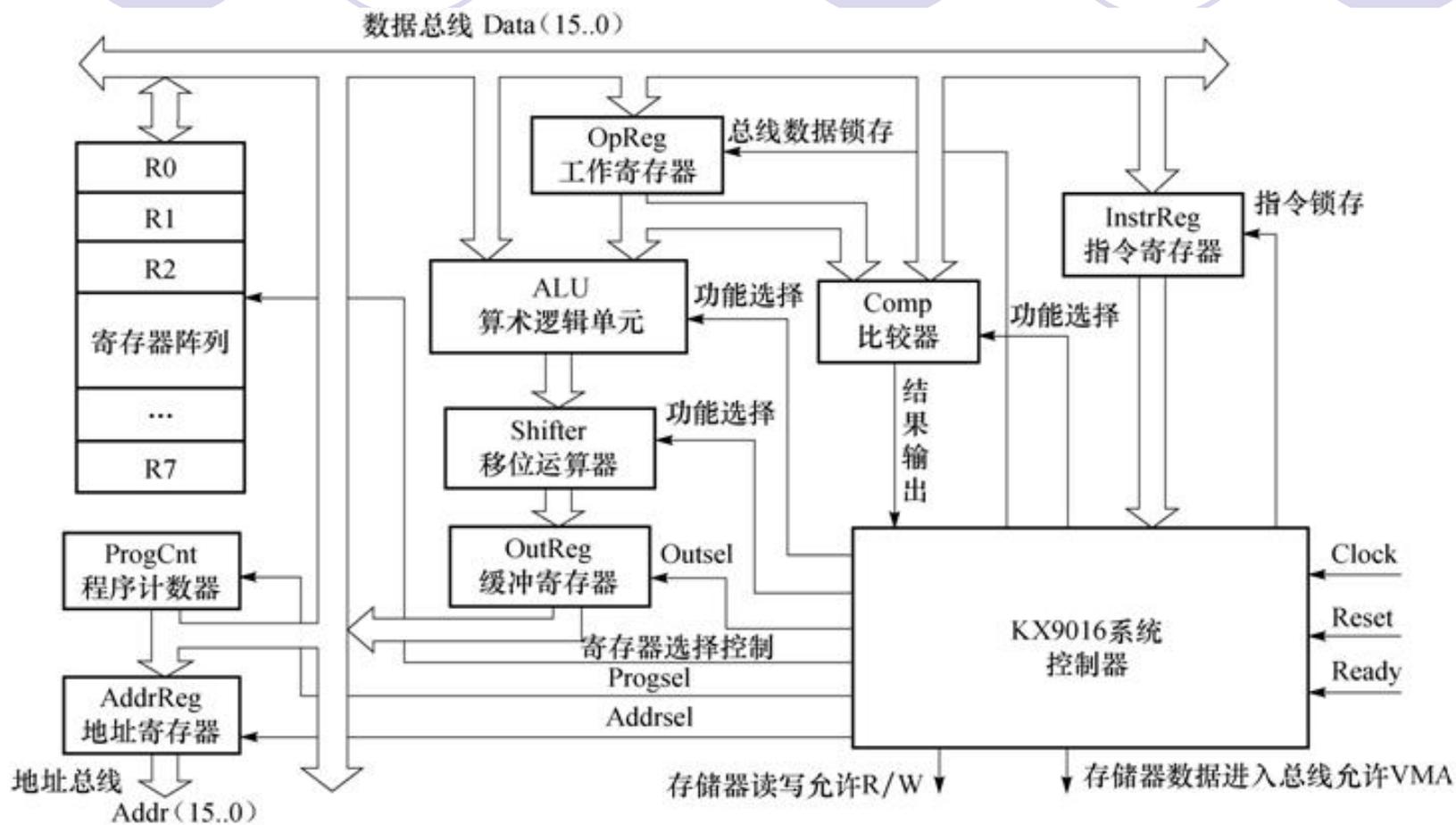


图 11-1 16 位 KX9016v1 CPU 结构框图

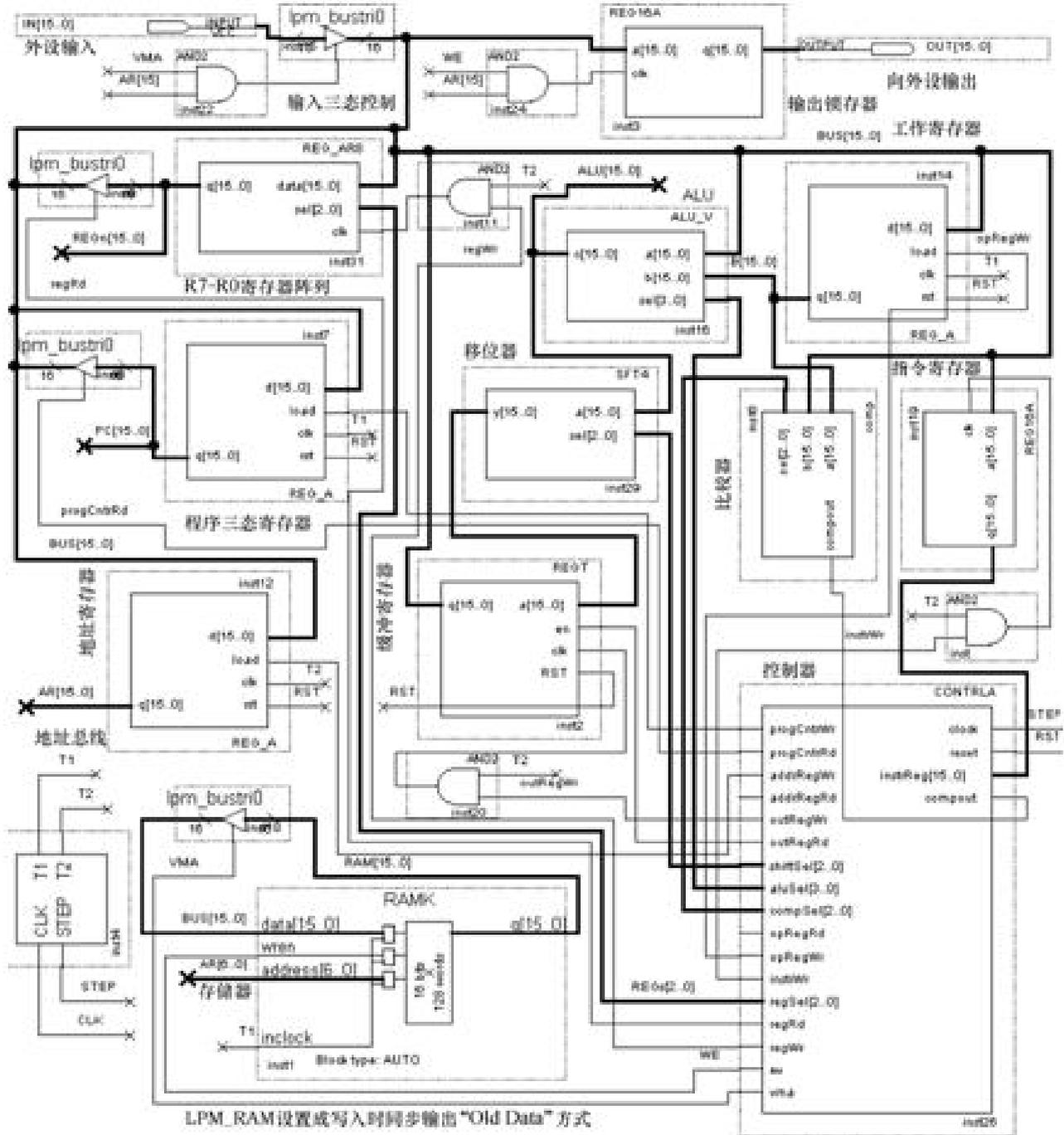


图 11-2 KX9016v1 顶层结构图

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.1 单步节拍发生模块

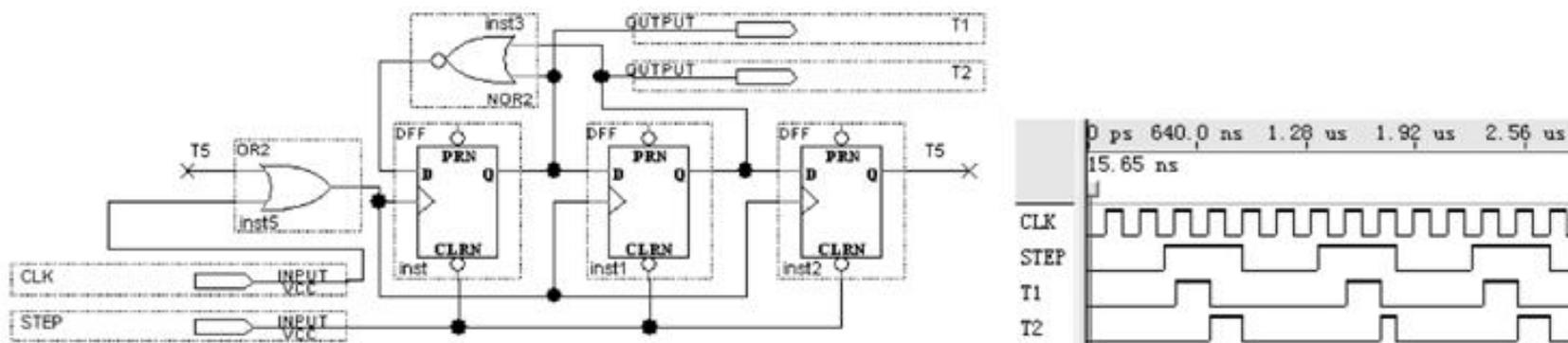


图 11-3 节拍脉冲发生器 STEP2 的电路及其仿真波形图

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.2 运算器

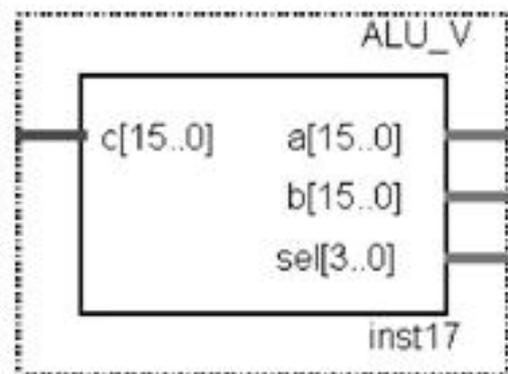


图 11-4 ALU 模块

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.2 运算器

【例 11-1】

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity ALU_V is
    port( a, b : in std_logic_vector(15 downto 0);
          sel : in std_logic_vector(3 downto 0);
          c : out std_logic_vector(15 downto 0));
end ALU_V;
architecture rtl of ALU_V is
    constant alupass : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    constant andOp : std_logic_vector(3 downto 0) := "0001";
    constant orOp : std_logic_vector(3 downto 0) := "0010";
    constant notOp : std_logic_vector(3 downto 0) := "0011";
    constant xorOp : std_logic_vector(3 downto 0) := "0100";
    constant plus : std_logic_vector(3 downto 0) := "0101";
    constant alusub : std_logic_vector(3 downto 0) := "0110";
    constant inc : std_logic_vector(3 downto 0) := "0111";
    constant dec : std_logic_vector(3 downto 0) := "1000";
    constant zero : std_logic_vector(3 downto 0) := "1001";
```


11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.3 比较器

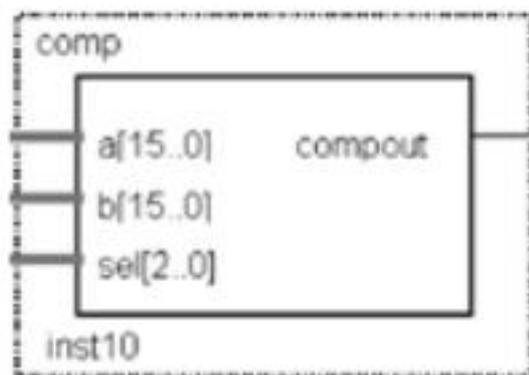


图 11-5 比较器模块符号

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.3 比较器

【例 11-2】

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity comp is
    port( a, b: in std_logic_vector(15 downto 0);
          sel : in std_logic_vector ( 2 downto 0 );
          compout : out std_logic);
end comp;
architecture rtl of comp is
    constant eq : std_logic_vector (2 downto 0) := "000";
    constant neq : std_logic_vector (2 downto 0) := "001";
    constant gt : std_logic_vector (2 downto 0) := "010";
    constant gte : std_logic_vector (2 downto 0) := "011";
    constant lt : std_logic_vector (2 downto 0) := "100";
    constant lte : std_logic_vector (2 downto 0) := "101";
```

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.3 比较器

```
begin
  process(a, b, sel) begin
    case sel is
      when eq => if a=b then compout<='1'; else compout<='0'; end if;
      when neq => if a/=b then compout<='1'; else compout<='0'; end if;
      when gt => if a>b then compout<='1'; else compout<='0'; end if;
      when gte => if a>=b then compout<='1'; else compout<='0'; end if;
      when lt => if a<b then compout<='1'; else compout<='0'; end if;
      when lte => if a<=b then compout<='1'; else compout<='0'; end if;
      when others => compout<='0' ;
    end case;
  end process;
end rtl;
```

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

1. 基本寄存器

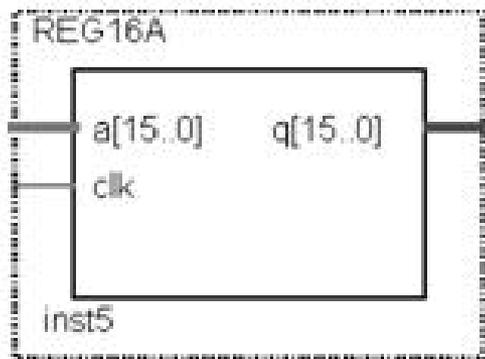


图 11-6 基本寄存器

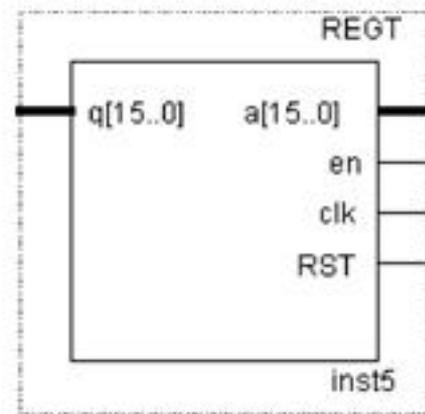


图 11-7 含三态门的寄存器

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

1. 基本寄存器

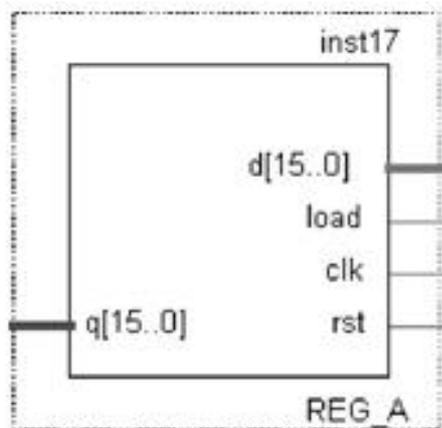


图 11-8 含加载使能的寄存器

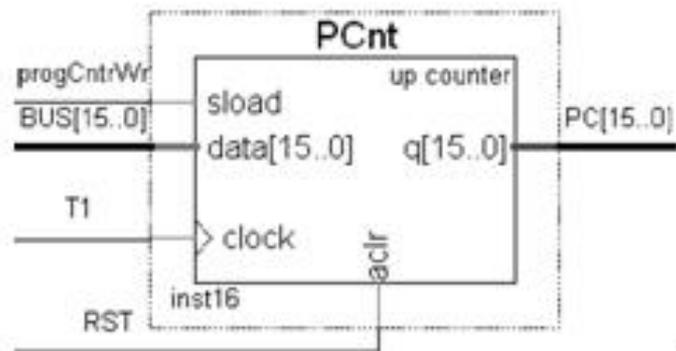


图 11-9 PC 替代电路

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

1. 基本寄存器

【例 11-3】

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity REG16A is
    port( a : in std_logic_vector(15 downto 0);
          clk : in std_logic;
          q : out std_logic_vector(15 downto 0));
end REG16A;
architecture BHV of REG16A is
begin
    process(clk,a) begin
        if rising_edge(clk) then q <= a ; end if;
    end process;
end BHV;
```

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

【例 11-4】

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity REGT is
port( a : in std_logic_vector ( 15 downto 0 );
      clk, RST, en : in std_logic;
      q : out std_logic_vector( 15 downto 0 ));
end REGT;
architecture rtl of REGT is
signal vl : std_logic_vector ( 15 downto 0 );
begin
process(clk, a,RST) begin
IF RST='1' THEN vl <= "0000000000000000";
ELSIF rising_edge(clk) THEN vl <= a; END IF;
end process;
process(en, vl) begin
if en = '1' then q<=vl ; else q <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" ; end if;
end process;
end rtl;
```

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

1. 基本寄存器

【例 11-5】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned. ALL;
ENTITY REG_A IS
    PORT ( rst,clk, load : IN std_logic;
          D : IN std_logic_vector (15 downto 0);
          Q : OUT std_logic_vector (15 downto 0) );
END REG_A;
ARCHITECTURE Behavioral OF REG_A IS
BEGIN
    PROCESS (clk,rst )      BEGIN
        IF rst='1' THEN    q<=(OTHERS=>'0');
        ELSIF rising_edge(CLK) THEN
            IF load='1' THEN q<=d; END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END Behavioral;
```

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

2. 寄存器阵列

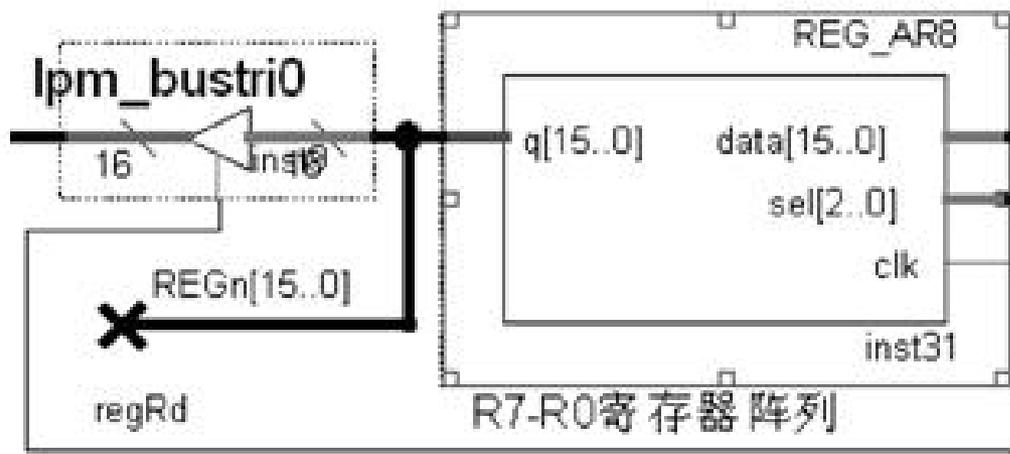


图 11-10 寄存器阵列元件与三态控制门电路

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

2. 寄存器阵列

【例 11-6】

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity REG_AR8 is
    port( data : in std_logic_vector(15 downto 0);
          sel : in std_logic_vector(2 downto 0);  clk : in std_logic;
          q : out std_logic_vector(15 downto 0));
end REG_AR8;
architecture rtl of REG_AR8 is
    type t_ram is array (0 to 7) of std_logic_vector(15 downto 0);
    signal ramdata : t_ram;
    signal temp_data : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
    process(clk,sel)  begin
        if rising_edge(clk) then ramdata(conv_integer(sel))<=data;
        end if;
    end process;
    process(sel)  begin
        temp_data<=ramdata(conv_integer(sel)) ;
    end process;
    q <= temp_data ;
end rtl;
```

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.4 基本寄存器与寄存器阵列组

2. 寄存器阵列

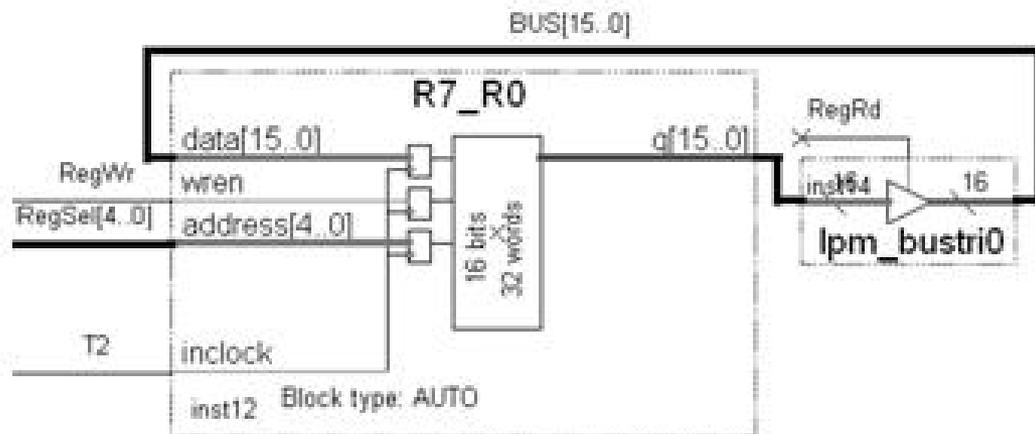


图 11-11 用 LPM_RAM 替代寄存器阵列的电路

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.5 移位器

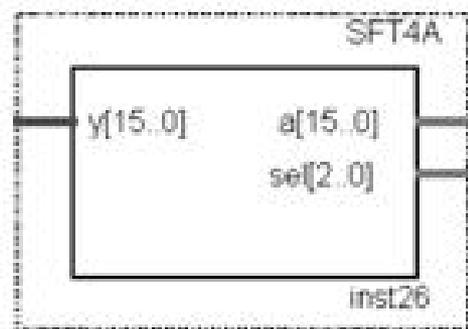


图 11-12 移位器符号

11.2 KX9016基本硬件系统设计

【例 11-7】

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
entity SFT4 is
    port ( a : in std_logic_vector (15 downto 0);
          sel : in std_logic_vector (2 downto 0);
          y : out std_logic_vector (15 downto 0));
end SFT4;
architecture rtl of SFT4 is
    constant shftpass : std_logic_vector (2 downto 0) := "000";
    constant sftl : std_logic_vector (2 downto 0) := "001";
    constant sftr : std_logic_vector (2 downto 0) := "010";
    constant rotl : std_logic_vector (2 downto 0) := "011";
    constant rotr : std_logic_vector (2 downto 0) := "100";
begin
    process(a, sel) begin
        case sel is
            when shftpass => y <= a ; --数据直通
            when sftl => y <= a(14 downto 0) & '0' ; --左移
            when sftr => y <= '0' & a(15 downto 1) ; --右移
            when rotl => y <= a(14 downto 0) & a(15) ; --循环左移
            when rotr => y <= a(0) & a(15 downto 1) ; --循环右移
            when others => y <= "0000000000000000" ;
        end case;
    end process;
end rtl;
```

11.2 KX9016基本硬件系统设计

11.2.6 程序与数据存储

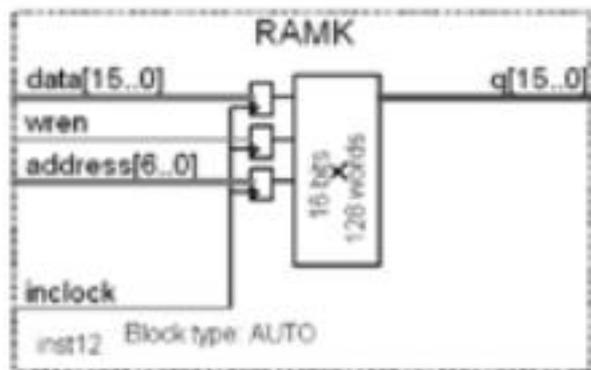


图 11-13 存储器符号

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.1 指令格式

操作码

源操作数

目的操作数

Opcode						SRC			DST		
15	14	13	12	11		5	4	3	2	1	0

操作码

目的操作数

Opcode									DST		
15	14	13	12	11						2	1	0

16 位操作数

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

操作码

目的操作数

0	0	1	0	0					0	0	1			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
0H				0H				1H				5H			

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.2 指令操作码

表 11-1 KX9016 预设指令及其功能表

操作码	指令	功能	操作码	指令	功能
00000	NOP	空操作	01111	IN	外设数据输入指令
00001	LD	装载数据到寄存器	10000	JMPLTI	小于时转移到立即数地址
00010	STA	将寄存器的数存入存储器	10001	JMPGT	大于时转移
00011	MOV	在寄存器间传送操作数	10010	OUT	数据输出指令
00100	LDR	将立即数装入寄存器	10011	MTAD	16位乘法累加
00101	JMPI	转移到由立即数指定的地址	10100	MULT	16位乘法
00110	JMPGTI	大于转移至立即数地址	10101	JMP	无条件转移
00111	INC	加1后放回寄存器	10110	JMPEQ	等于时转移
01000	DEC	减1后放回寄存器	10111	JMPEQI	等于时转移到立即地址
01001	AND	两个寄存器间与操作	11000	DIV	32位除法
01010	OR	两个寄存器间或操作	11001	JMPLTE	小于等于时转移
01011	XOR	两个寄存器间异或操作	11010	SHL	左逻辑移位
01100	NOT	寄存器求反	11011	SHR	右逻辑移位
01101	ADD	两个寄存器加运算	11100	ROTR	循环右移
01110	SUB	两个寄存器减运算	11101	ROTL	循环左移

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.2 指令操作码

表 11-2 示例程序各指令内容

指令	机器码	字长	操作码	闲置码	源操作数	目的操作数	功能说明
LDR R1, 0025H	2001H 0025H	2	00100	xxxxx	xxx	001	立即数 0025H 送 R1
			0000 0000 0010 0101				
LDR R2, 0047H	2002H 0047H	2	00100	xxxxx	xxx	010	立即数 0047H 送 R2
			0000 0000 0100 0111				
LDR R6, 0036H	2006H 0036H	2	00100	xxxxx	xxx	110	立即数 0036H 送 R6
			0000 0000 0011 0110				
LD R3, [R1]	080BH	1	00001	xxxxx	001	011	从 R1 指定的 RAM 存储单元取数送 R3
STA [R2], R3	101AH	1	00010	xxxxx	011	010	将 R3 的内容存入 R2 指定 RAM 单元
JMPGTI [0000]	300EH 0000H	2	00110	xxxxx	001	110	若 R1>R6, 则转向地址[0000H]
			0000 0000 0000 0000				
INC R1	3801H	1	00111	xxxxx	xxx	010	R1+1→R1
INC R2	3802H	1	00111	xxxxx	xxx	010	R2+1→R2
JMPI[0006]	2800H 0006H	2	00101	xxxxx	xxx	xxx	绝对地址转移指令: 转向地址 0006H
			0000 0000 0000 0110				

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.3 汇编程序设计实例

表 11-3 7 条指令的汇编程序示例

地址	机器码	指令	功能说明
0000H 0001H	2001H 0032H	LDR R1,0032H	将立即数 0032H 送寄存器 R1
0002H 0003H	2002H 0011H	LDR R2,0011H	将立即数 0011H 送寄存器 R2
0004H	680AH	ADD R1, R2, R3	将寄存器 R1 和 R2 的内容相加后送 R3
0005H	1819H	MOV R1, R3	将寄存器 R3 的内容送入 R1
0006H	3802H	INC R2	$R2 + 1 \rightarrow R2$
0007H	101AH	STA [R2], R3	将 R3 的内容存入 R2 指定地址的 RAM 单元
0008H	080BH	LD R3, [R1]	将 R1 指定地址的 RAM 单元的数据送 R3
0009H	0000H	NOP	空操作

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.3 汇编程序设计实例

表 11-4 存储器初始化文件 RAM_16.mif 的内容

WIDTH = 16;	03 : 0011;	0B : 0000;	13 : 0000;
DEPTH = 256;	04 : 680A;	0C : 0000;
ADDRESS_RADIX = HEX;	05 : 1819;	0D : 0000;	41 : 0000;
DATA_RADIX = HEX;	06 : 3802;	0E : 0000;	42 : 0000;
CONTENT BEGIN	07 : 101A;	0F : 0000;	43 : A6C7;
00 : 2001;	08 : 080B;	10 : 0000;
01 : 0032;	09 : 0000;	11 : 0000;	4F : 0000;
02 : 2002;	0A : 0000;	12 : 1524	END;

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.4 KX9016v1控制器设计

【例 11-8】

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;    --以下的加粗文字是加入加法指令后的程序变化
entity CONTRLA is              --这里的 clock 对应图中的 STEP
    port( clock : in std_logic; reset : in std_logic; --时钟和复位
          instrReg : in std_logic_vector(15 downto 0); --指令寄存器操作码输入
          compout : in std_logic; --比较器结果输入
          progCntrWr : out std_logic; --程序寄存器同步加载允许, 但需 T1 的上升沿有效
          progCntrRd : out std_logic; --程序寄存器数据输出至总线三态开关允许控制
          addrRegWr : out std_logic; --地址寄存器允许总线数据锁入, 但需 T2 有效
          addrRegRd : out std_logic; --地址寄存器读入总线允许
          outRegWr : out std_logic; --输出寄存器允许总线数据写入, 但需 T2 有效
          outRegRd : out std_logic; --输出寄存器数据进入总线允许, 即打开三态门
          shiftSel : out std_logic_vector(2 downto 0); --移位器功能选择
          aluSel : out std_logic_vector(3 downto 0); --ALU 功能选择
          compSel : out std_logic_vector(2 downto 0); --比较器功能选择
          opRegRd : out std_logic; --工作寄存器读出允许
          opRegWr : out std_logic; --总线数据允许锁入工作寄存器, 但需 T1 有效
```

11.3 KX9016v1指令系统设计

```
instrWr : out std_logic; --总线数据允许锁入指令寄存器, 但需 T2 有效
regSel  : out std_logic_vector(2 downto 0); --寄存器阵列选择
regRd   : out std_logic;    --寄存器阵列数据输出至总线三态开关允许控制
regWr   : out std_logic;    --总线上数据允许写入寄存器阵列, 但需 T2 有效
rw      : out std_logic;    --rw=1, RAM写允许; rw=0, RAM读允许
vma     : out std_logic);   --存储器 RAM数据输出至总线三态开关允许控制
end CONTRLA;

architecture rtl of CONTRLA is
constant shftpass: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0) := "000"; --移位器直通
constant alupass : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) := "0000";--ALU 直通
constant zero    : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) := "1001";--寄存器清 0
constant inc     : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) := "0111";--加 1
constant plus   : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) := "0101";--设定一个常数做加法
type state is (reset1, reset2, reset3, execute, nop, load, store,
load2, load3, load4, store2, store3, store4, incPc, incPc2, incPc3,
loadI2, loadI3, loadI4, loadI5, loadI6, inc2, inc3, inc4, move1, move2,
add2, add3, add4); -- 在状态机中增加三个作加法微操作的状态变量元素。
signal current_state, next_state : state; --定义现态和次态状态变量
begin
COM: process( current_state, instrReg, compout) begin --组合进程
progCntrWr<='0'; progCntrRd<='0'; addrRegWr<='0'; addrRegRd<='0';
```

11.3 KX9016v1指令系统设计

```
outRegWr<='0'; outRegRd<='0'; shiftSel<=shftpass; aluSel<=alupass;
opRegRd<='0'; opRegWr<='0'; instrWr<='0'; regSel<="000";
regRd<='0'; regWr<='0'; rw<='0'; vma<='0';
case current_state is
  when reset1=> aluSel<=zero; shiftSel<=shftpass;
    outRegWr<='1'; next_state<=reset2;
  when reset2=> outRegRd<='1'; progCntrWr<='1';
    addrRegWr<='1'; next_state<=reset3;
  when reset3=> vma<='1'; rw<='0'; instrWr<='1'; next_state<=execute;
  when execute=>
    case instrReg(15 downto 11) is      --不同指令识别分支处理
      when "00000" => next_state <= incPc; -- NOP 指令
      when "00001" => next_state <= load2; -- LD 指令
      when "00010" => next_state <= store2; -- STA 指令
      when "00100" => progcntrRd <= '1'; alusel <= inc ;
        shiftsel <= shftpass; next_state<=loadI2; --LDR 指令
      when "00111" => next_state <= inc2; -- INC 指令
      when "01101" => next_state <= add2; --增加一个加法 ADD 指令分支
      when "00011" => next_state <= move1; -- MOVE 指令
      when others =>next_state <= incPc;   --转 PC 加 1
    end case;
end case;
```

11.3 KX9016v1指令系统设计

```
when load2=> regSel<=instrReg(5 downto 3); regRd<='1';
            addrregWr<='1'; next_state<=load3;
when load3=> vma<='1'; rw<='0'; regSel<=instrReg(2 downto 0);
            regWr<='1'; next_state<=incPc;
WHEN add2 => regSel<=instrReg(5 downto 3); --选择寄存器阵列的 R1
            regRd<='1'; --允许 R1 寄存器数据进入总线
next_state<=add3; opRegWr<='1';--将此数据锁入工作寄存器。此 4 步在一个
            --STEP 脉冲完成
WHEN add3 => regSel<=instrReg(2 downto 0); --选择寄存器阵列的 R2
regRd<='1';alusel<=plus;--允许 R2 寄存器数据进入总线, 同时选择 ALU 作加法
shiftsel<=shftpass; outRegWr<='1';--使 ALU 输出直通移位器, 同时将数据
            --锁入输出寄存器
next_state<=add4; --此时相加结果尚未进入总线。此 5 步在一个 STEP 脉冲完成
WHEN add4 => regSel<="011"; --选择寄存器阵列的 R3
            outRegRd<='1'; regWr<='1';--允许输出寄存器的数据进入总线, 将此数据锁入
            --工作寄存器 R3
            next_state<= incPc; --加法操作结束, 最后转入作 PC 加 1 操作的状态
whenmove1 => regSel<=instrReg(5 downto 3); regRd<='1'; alusel <= alupass;
            shiftsel<=shftpass; outregWr<='1'; next_state<=move2;
when move2 => regSel<=instrReg(2 downto 0); outRegRd<='1';
            regWr<='1'; next_state<=incPc;
```

11.3 KX9016v1指令系统设计

```
when store2 => regSel <= instrReg(2 downto 0); regRd <= '1';
               addrregWr <= '1'; next_state <= store3;
when store3 => regSel <= instrReg(5 downto 3); regRd <= '1';
               rw <= '1'; next_state <= incPc;
when loadI2 => progcntrRd <= '1'; alusel<=inc; shiftsel<=shftpass;
               outregWr <= '1'; next_state<=loadI3;
when loadI3 => outregRd <= '1'; next_state<=loadI4;
when loadI4 => outregRd <= '1'; progcntrWr<='1'; addrregWr<='1';
               next_state <= loadI5;
when loadI5 => vma <= '1'; rw <= '0'; next_state <= loadI6;
when loadI6 => vma <= '1'; rw <= '0'; regSel<=instrReg(2 downto 0);
               regWr <= '1'; next_state <= incPc;
when inc2 => regSel<=instrReg(2 downto 0); regRd<='1'; alusel<=inc;
               shiftsel<=shftpass; outregWr<='1'; next_state<=inc3;
when inc3 => outregRd <= '1'; next_state <= inc4;
when inc4 => outregRd <= '1'; regsel <= instrReg(2 downto 0);
               regWr <= '1'; next_state <= incPc;
when incPc => progcntrRd<='1'; alusel<=inc; shiftsel<=shftpass;
               outregWr<='1'; next_state<=incPc2;
when incPc2 => outregRd<='1'; progcntrWr <= '1'; addrregWr<='1';
               next_state <= incPc3;
```

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.4 KX9016v1控制器设计

```
when incPc3 => outregRd<='0'; vma<'1'; rw<'0'; instrWr<'1';
                next_state<=execute;
when others => next_state <= incPc;
end case;
end process;
REG: process(clock, reset) begin --时序进程
    if reset = '1' then current_state <= reset1 ;
    elsif rising_edge(clock) then current_state<=next_state ; end if;
end process;
end rtl;
```

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.4 KX9016v1控制器设计

1. 程序结构
2. 指令的语句结构
3. CPU复位操作

11.3 KX9016v1指令系统设计

11.3.5 指令设计实例详解

- (1) 确定功能
- (2) 确定指令的操作码
- (3) 设定相关常数
- (4) 增加状态元素
- (5) 加入指令操作码译码语句
- (6) 加入完成实际指令功能的状态转换语句
- (7) 处理PC

11.4 KX9016的时序仿真与硬件测试

11.4.1 仿真与指令执行波形时序分析

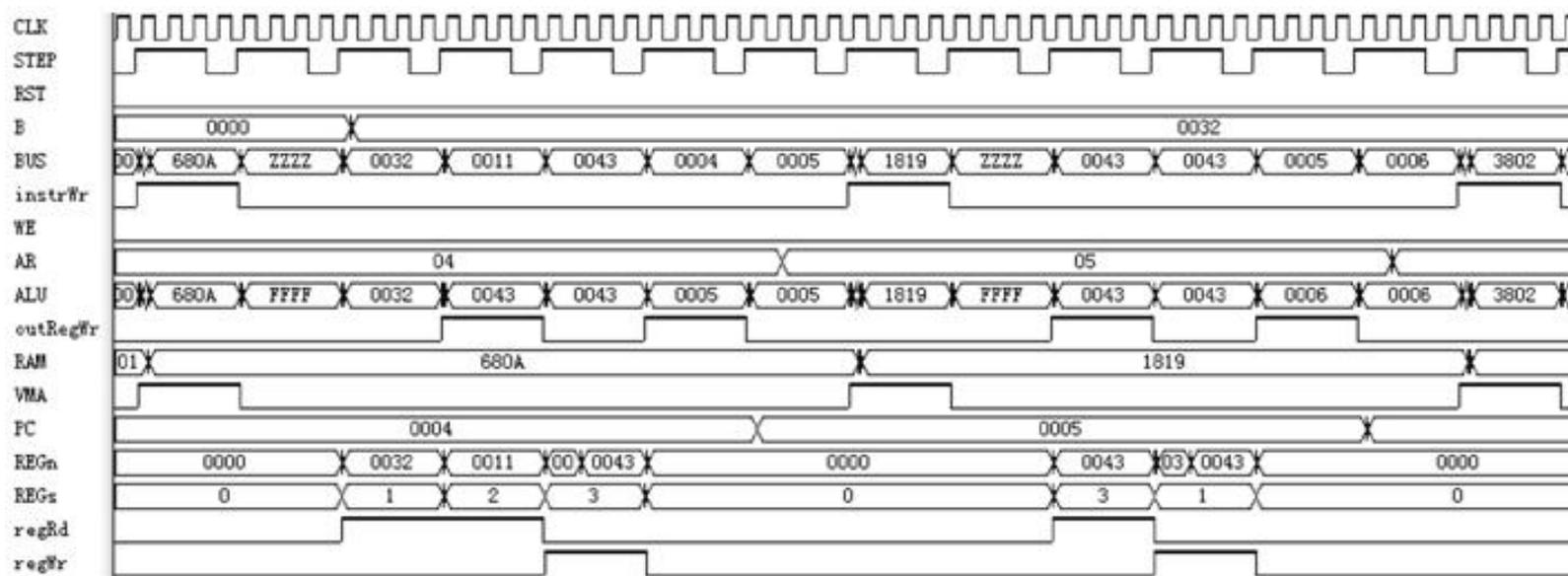


图 11-14 KX9016 的仿真波形，含 ADD 指令和 MOV 指令的时序

11.4 KX9016的时序仿真与硬件测试

11.4.1 仿真与指令执行波形时序分析

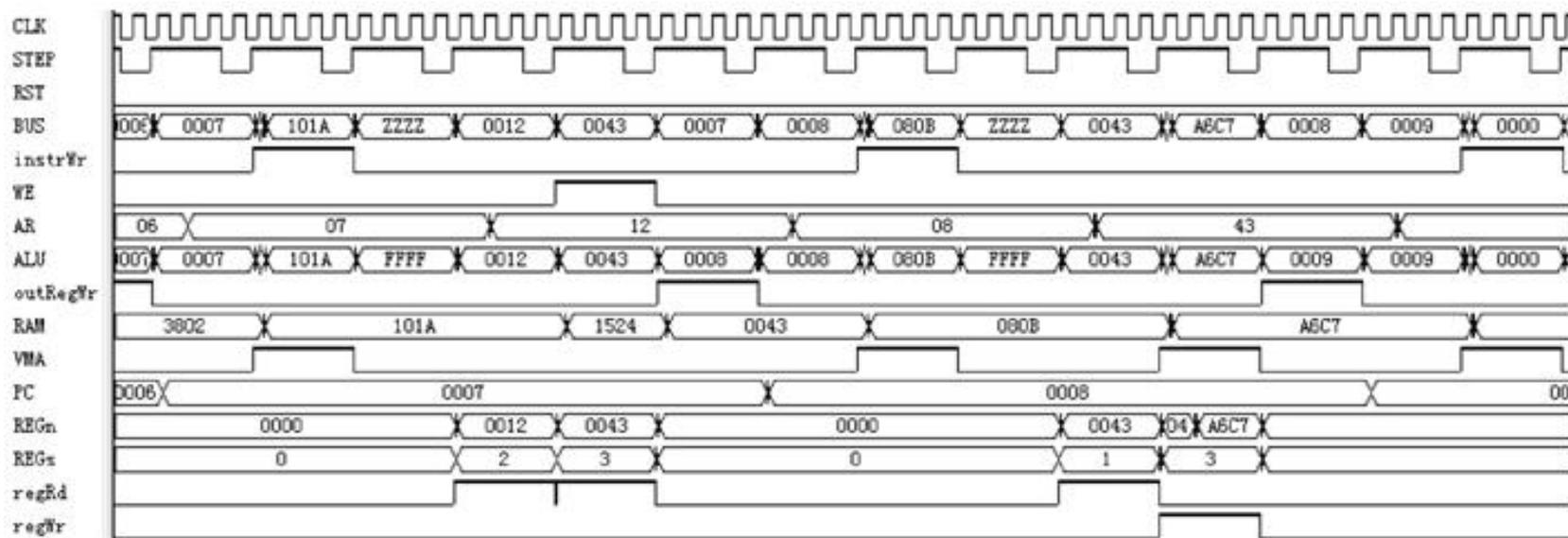


图 11-15 KX9016 的仿真波形，含 STA 指令和 LD 指令的时序

11.4 KX9016的时序仿真与硬件测试

11.4.2 CPU工作情况的硬件测试

1. SignalTap II测试与分析

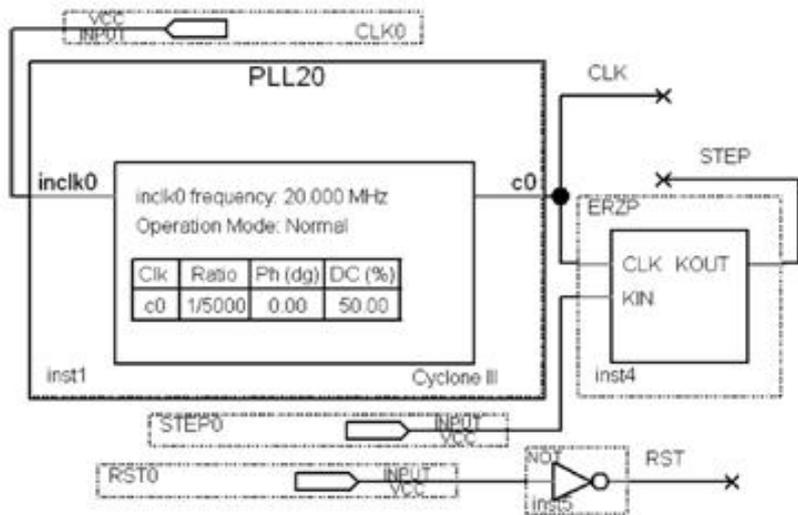


图 11-16 加入锁相环的电路方案

11.4 KX9016的时序仿真与硬件测试

11.4.2 CPU工作情况的硬件测试

1. SignalTap II测试与分析


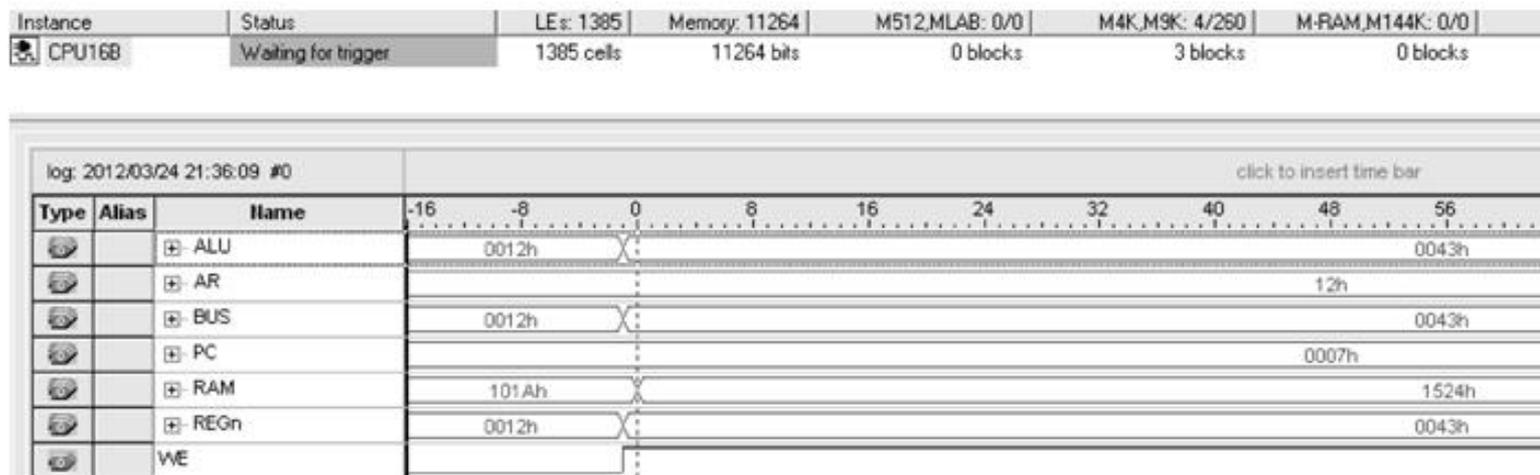


图 11-17 嵌入式锁相环对 KX9016 执行从 RAM 写数据指令的实时测试波形

11.4 KX9016的时序仿真与硬件测试

11.4.2 CPU工作情况的硬件测试

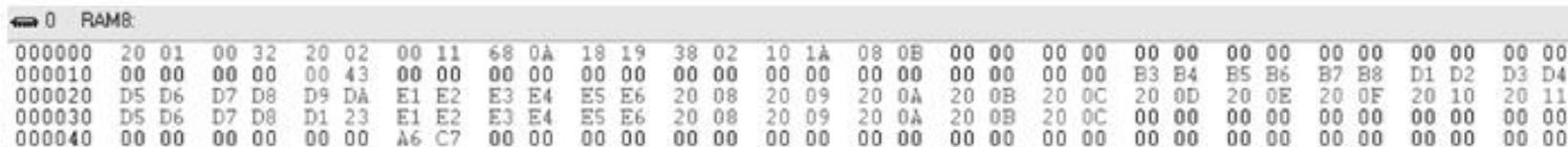2. 利用In-System Memory Content Editor进行实时测试



The screenshot shows a memory editor window titled "RAM8" with a cursor at address 0. The memory content is displayed in hexadecimal format, with each byte represented by two characters. The data is organized into rows of 18 bytes each, with the first four bytes of each row highlighted in a light blue color. The data shows a sequence of values that change over time, indicating real-time testing.

Address	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11																	
000000	20	01	00	32	20	02	00	11	68	0A	18	19	38	02	10	1A	08	0B	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000010	00	00	00	00	00	43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	E3	E4	E5	E6	E7	E8	D1	D2	D3	D4	
000020	D5	D6	D7	D8	D9	DA	E1	E2	E3	E4	E5	E6	20	08	20	09	20	0A	20	0B	20	0C	20	0D	20	0E	20	0F	20	10	20	11		
000030	D5	D6	D7	D8	D1	23	E1	E2	E3	E4	E5	E6	20	08	20	09	20	0A	20	0B	20	0C	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000040	00	00	00	00	00	00	A6	C7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	

图 11-18 In-System Memory Content Editor 对 KX9016 内 RAM 数据变化情况的实测情况

11.4 KX9016的时序仿真与硬件测试

11.4.2 CPU工作情况的硬件测试

3. 利用In-System Sources & Probes进行实时测试

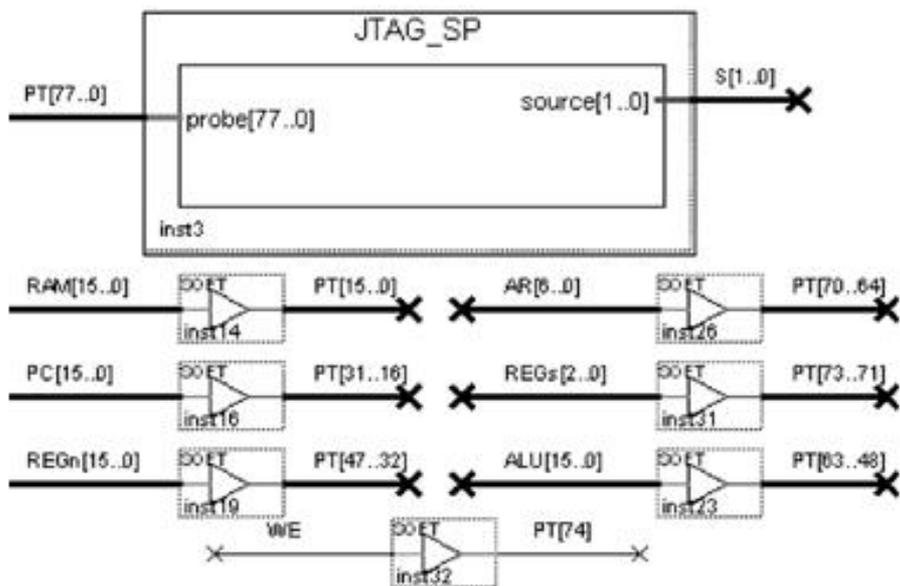


图 11-19 S/P 模块对 KX9016 的端口连接情况

11.4 KX9016的时序仿真与硬件测试

11.4.2 CPU工作情况的硬件测试

3. 利用In-System Sources & Probes进行实时测试

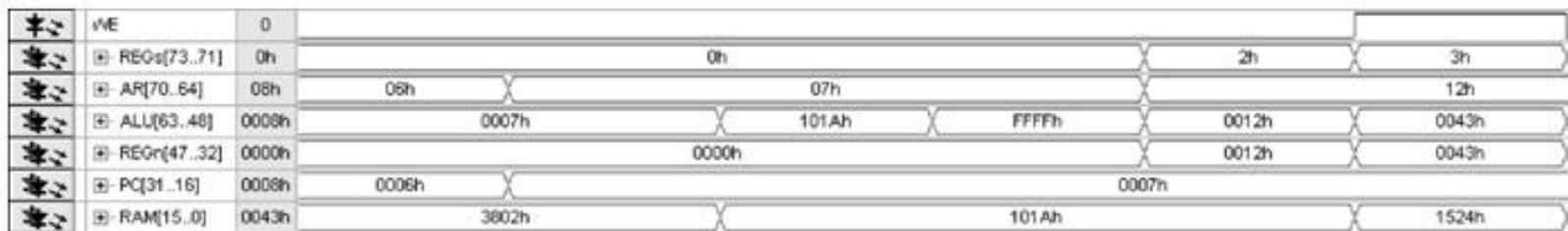


图 11-20 在系统 S/P 模块对 KX9016 执行从 RAM 写数据指令 STA 的实时测试波形

11.5 KX9016应用程序设计实例和系统优化

11.5.1 乘法算法及其硬件实现

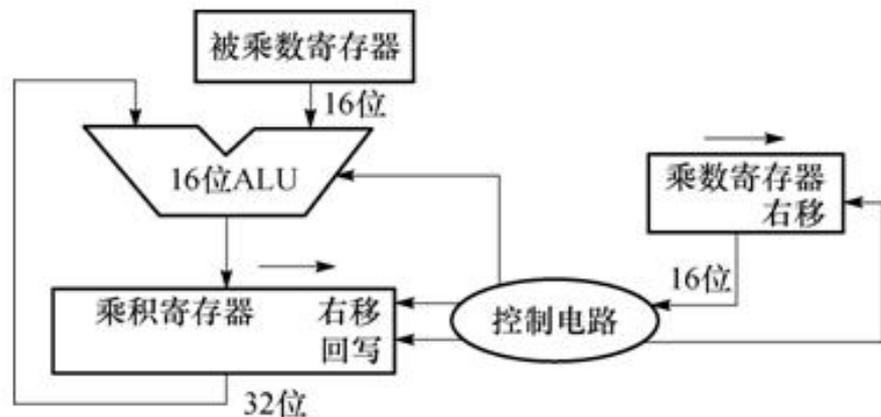


图 11-21 乘法算法 1 的硬件实现

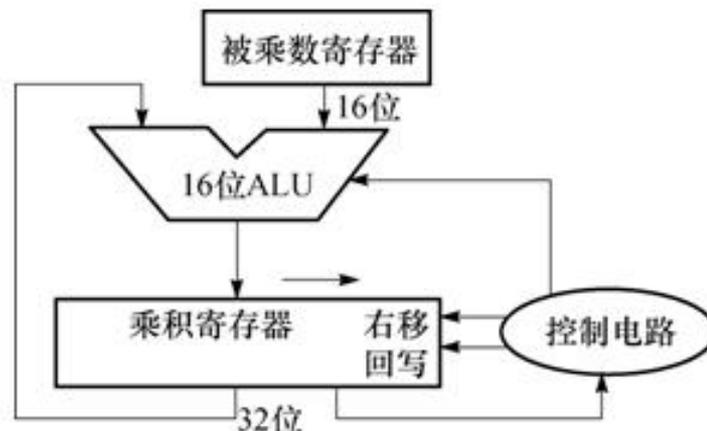


图 11-22 改进后的乘法算法 2 的硬件实现

11.5 KX9016应用程序设计实例和系统优化

11.5.1 乘法算法及其硬件实现

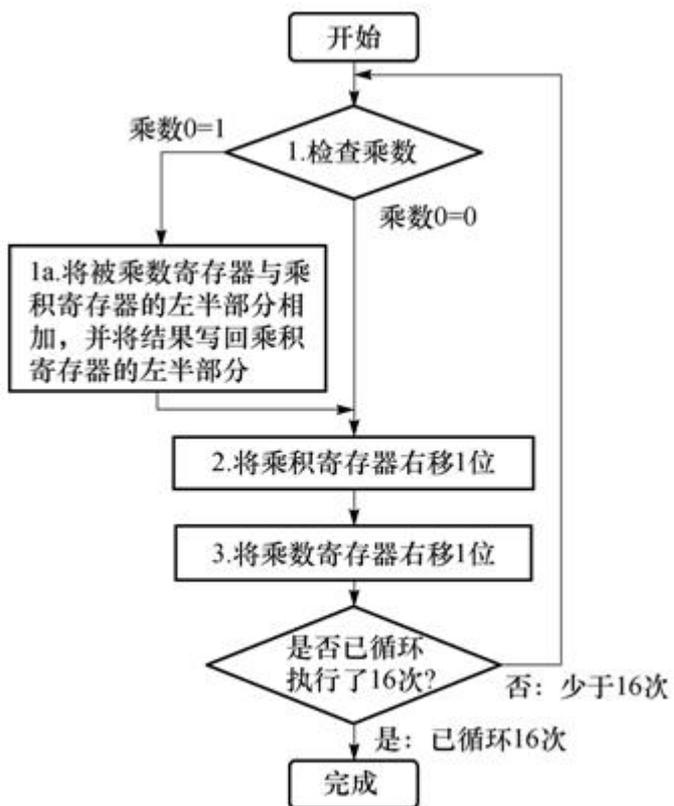


图 11-23 乘法算法 1 的流程图

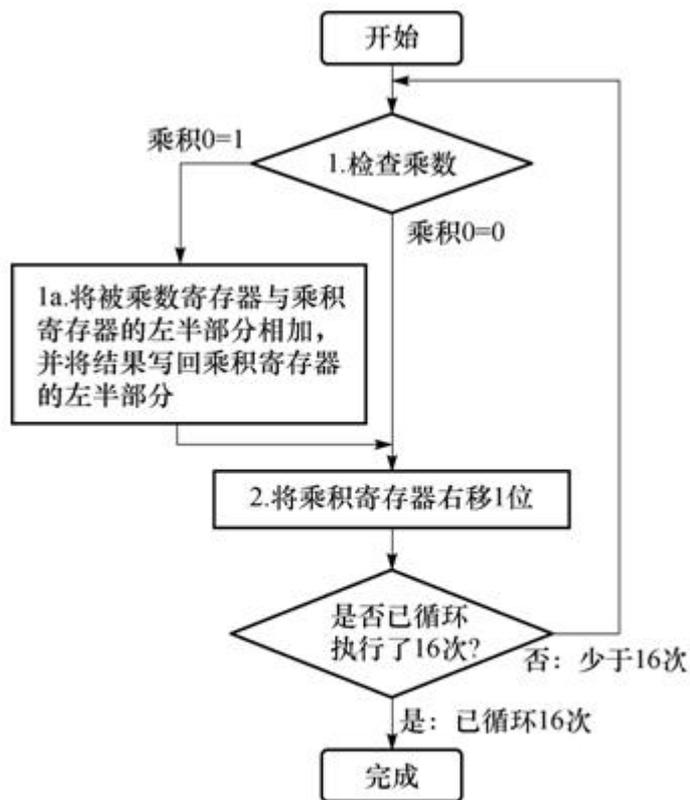


图 11-24 乘法算法 2 的流程图

11.5 KX9016应用程序设计实例和系统优化

11.5.2 除法算法及其硬件实现

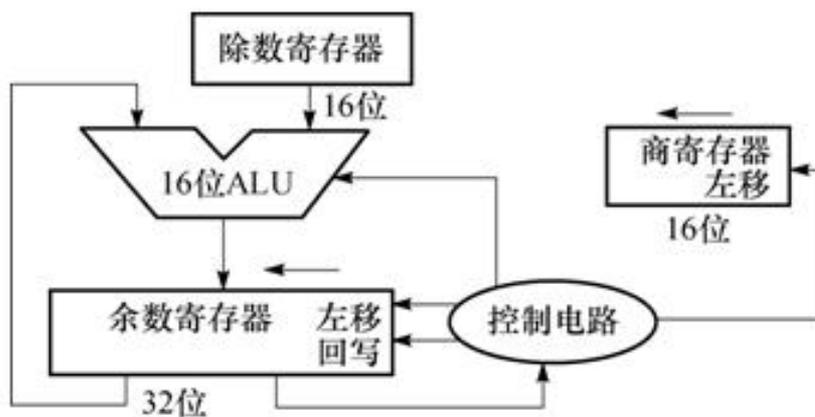


图 11-25 除法算法 1 的硬件结构

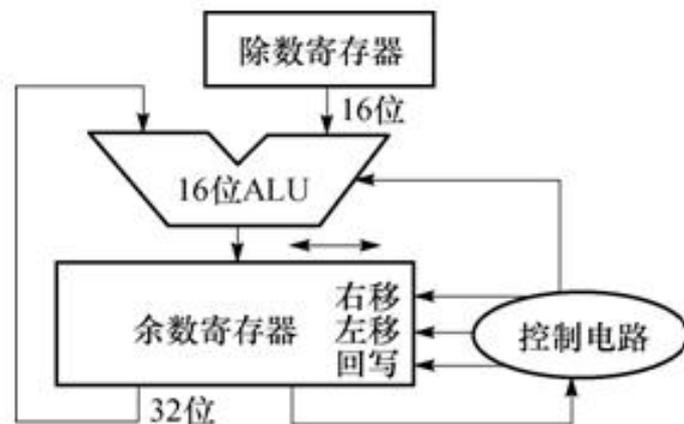


图 11-26 除法算法 2 的硬件结构

11.5 KX9016应用程序设计实例和系统优化

11.5.3 KX9016v1的硬件系统优化

① 软件方案


(1) 算法优化

② 硬件指令替代软件程序的**S2H**方案

③ 调用专用乘法器硬件模块

实验与设计

11-2 新指令设计及程序测试实验

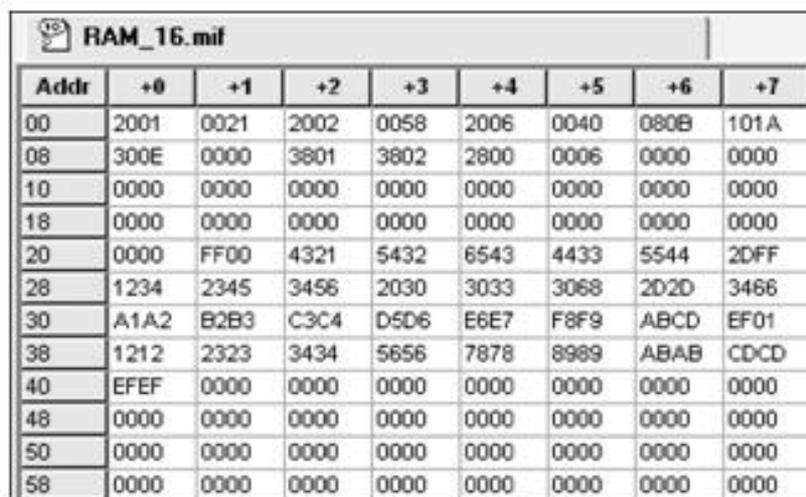

The image shows a screenshot of a memory initialization file editor for a RAM_16.mif file. The editor displays a table with columns for address (Addr) and data values for each bit (from +0 to +7). The data values are hexadecimal or decimal representations of the memory contents at each address.

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	2001	0021	2002	0058	2006	0040	080B	101A
08	300E	0000	3801	3802	2800	0006	0000	0000
10	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
18	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
20	0000	FF00	4321	5432	6543	4433	5544	2DFF
28	1234	2345	3456	2030	3033	3068	202D	3466
30	A1A2	B2B3	C3C4	D5D6	E6E7	F8F9	ABCD	EF01
38	1212	2323	3434	5656	7878	8989	ABAB	CDCD
40	EFEF	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
48	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
50	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
58	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

图 11-27 编辑 ram_16.mif 文件

